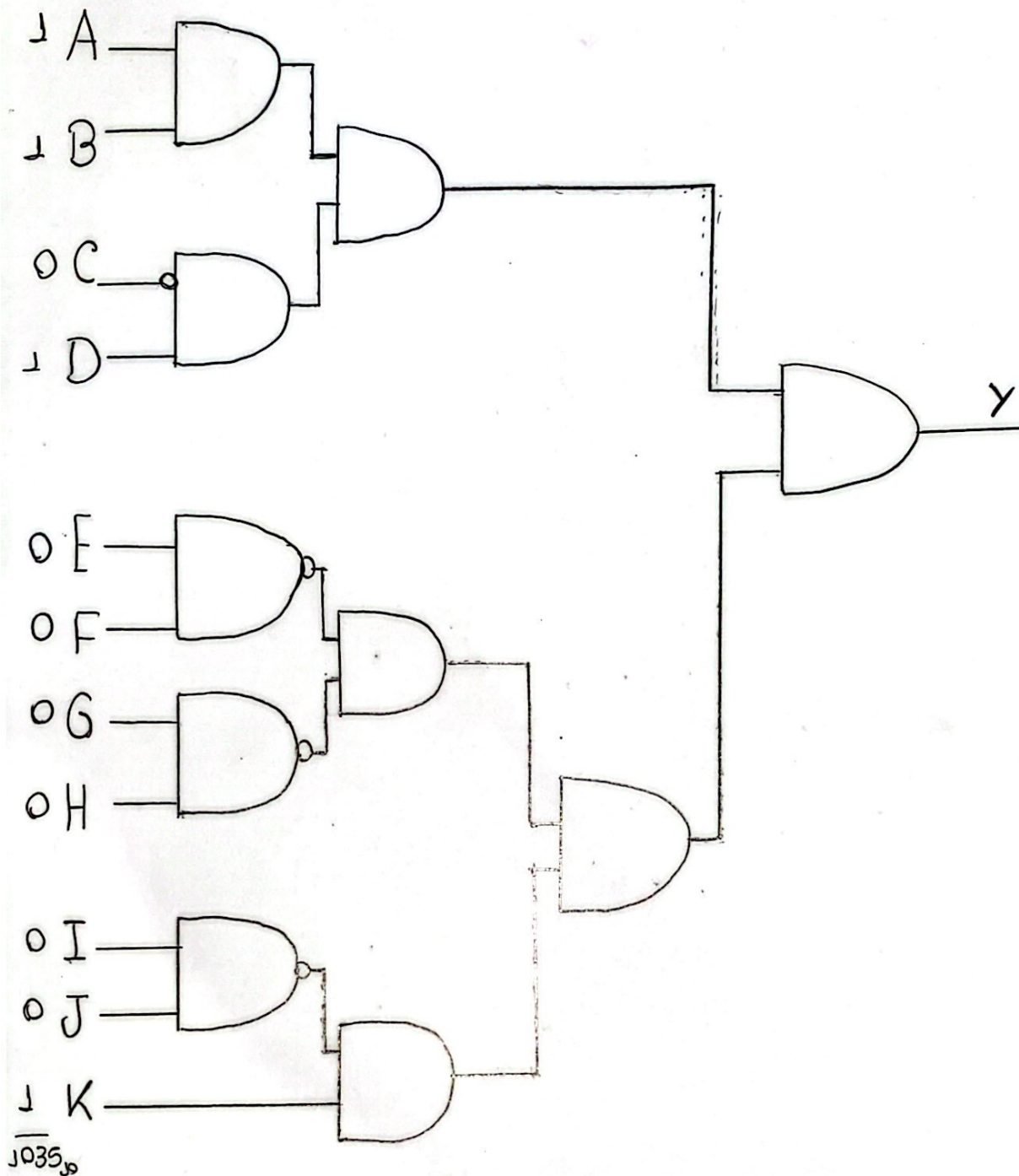


DeCodon 1035₁₀



Portanto, conclui-se que o funcionamento do circuito lógico ocorre de tal maneira que a saída Y é igual a 1 apenas quando o sinal nas entradas corresponde ao valor 1035₁₀.