

# MUX

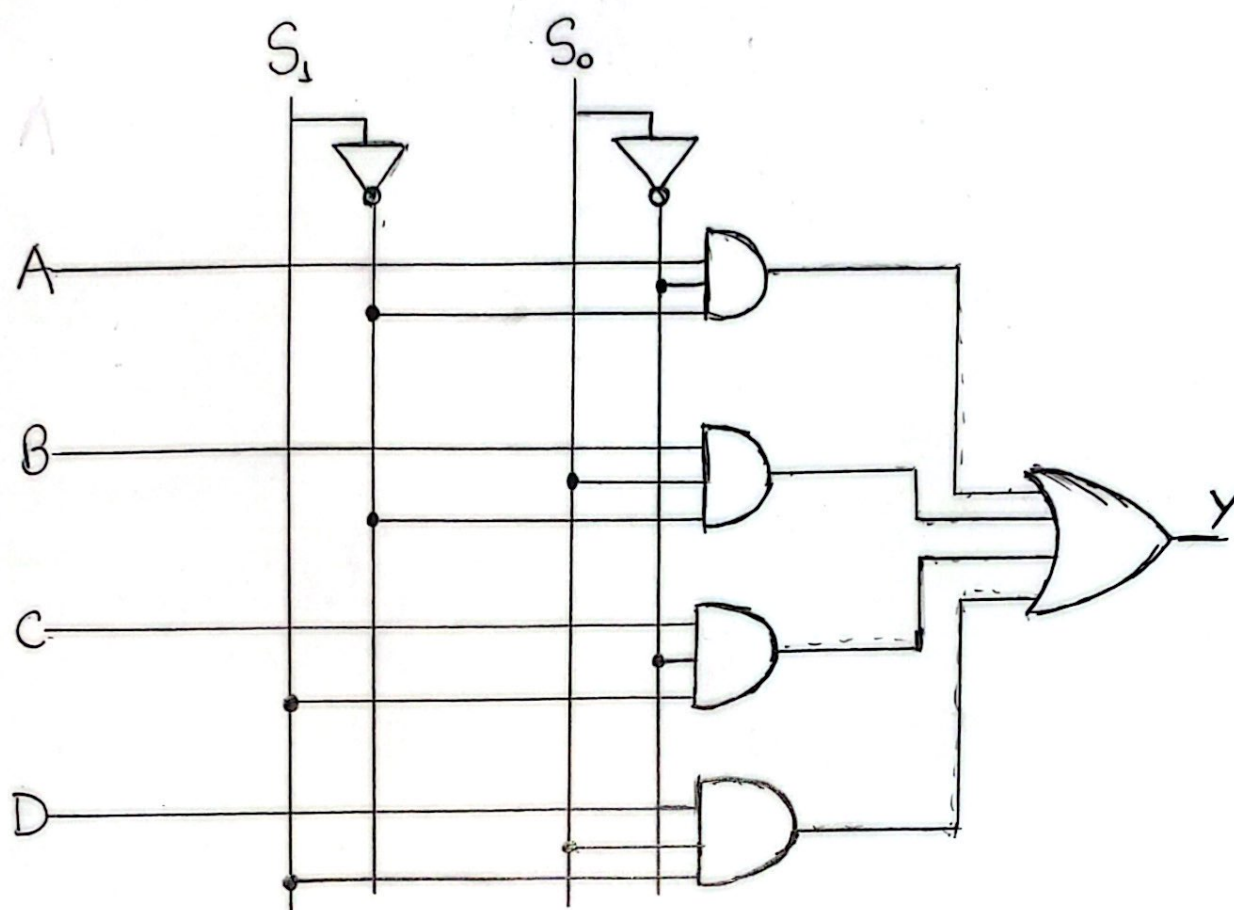


Tabela Verdade

$S_1$	$S_0$	Y (Saída)
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D